

$$\begin{aligned} R &= 10 \text{ k}\Omega \\ C &= 220 \text{ nF} \\ L &= 10 \text{ mH} \end{aligned}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(220 \text{ nF} \cdot 10 \text{ k}\Omega) \pm \sqrt{(220 \text{ nF} \cdot 10 \text{ k}\Omega)^2 - 4(220 \text{ nF} \cdot 10 \text{ mF} \cdot 1)}}{2(220 \text{ nF} \cdot 10 \text{ mF})}$$

$$\lambda_1 = -454.545 \times 10^{-3}$$

$$\lambda_2 = -999.99 \times 10^6$$

El sistema es estable con una respuesta sobreamortiguada, ya que ambas raíces (λ_i) son raíces reales negativas.

